

Aiutatemi a collegare la batteria alle lampadine in modo che queste si accendano. Come avete fatto?

Ho fatto così: ho preso una lampada da 6V e l'ho incastata nel porta lampadine, con due cavi elettrici ho attaccato un cavo sul pin del porta lampadina e quell'altro cavo su un secondo pin; ho preso una batteria da 4,5V e ho collegato la batteria ai due cavi così la lampadina si è illuminata.

Sono riuscito ad accenderla perché la corrente è fatta di elettroni che si spostano all'interno di un "circuito chiuso". La pila è un generatore di corrente, la corrente elettrica passando attraverso un filamento presente nella

~~nella~~ lampadina che viene sciolta così tan-
to da diventare incandescente così fa luce
Sulla tavola c'erano tante lampadine con dei
cavi che all'estremità hanno dei morsetti sono
riusciti a collegare tutte le lampadine accen-
denole